
第五組 FPGA Design HW4 說明文件

Basic Infomation

組員姓名	學號
蔣嘉寶	E24096687
葉榮蒼	E24094716
葉宣佑	E24096695

Problem 1 - Block RAM Utilize(60%)

Block Design Diagram

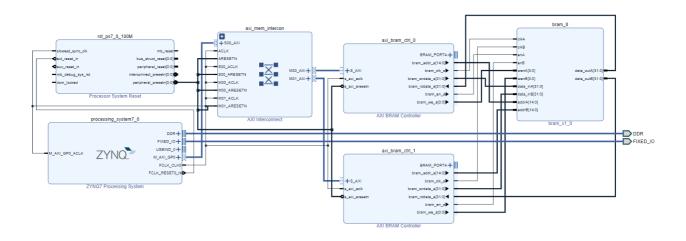

BRAM 電路設計說明

- BRAM Verilog Template configure
 - 。 如果使用 Output Register,雖然輸出的結果會有完整的一個cycle可以被讀取,但是 output也會隨之晚一個cycle。因此我們傾向於不使用 Output Register。

```
// DOA_REG, DOB_REG: Optional output register (0 or 1)
.DOA_REG(0),
.DOB_REG(0),
```

。 依照題目說明將BRAM初始化成需要的Data。

。 設定為題目要求的True Dual Port。

```
// RAM Mode: "SDP" or "TDP"
.RAM_MODE("TDP"),
```

需要同時讀寫,所以所有寬度都要設成36 (32b data + 4b priority)。

```
// READ_WIDTH_A/B, WRITE_WIDTH_A/B: Read/write width per port
.READ_WIDTH_A(36), // 0-72
.READ_WIDTH_B(36), // 0-36
.WRITE_WIDTH_A(36), // 0-36
.WRITE_WIDTH_B(36), // 0-72
```

。 兩個port都設為 WRITE_FIRST 。

```
// WriteMode: Value on output upon a write ("WRITE_FIRST", "READ_FIRST", or
.WRITE_MODE_A("WRITE_FIRST"),
.WRITE_MODE_B("WRITE_FIRST")
```

BRAM Verilog Template wire out

BRAM I/O

```
module bram(
input clkA,
input clkB,

input enA,
input enB,

input [3:0] wenA,
input [3:0] wenB,

input [31:0] data_inA,
input [31:0] addrA,
input [14:0] addrB,

output [31:0] data_outA,
output [31:0] data_outB
);
```

Data I/O for two port_o

```
.DOADO(data_outA), // 32-bit output: A port data/LSB data
.DOBDO(data_outB), // 32-bit output: B port data/MSB data
```

EasoncoderTW 2024-05-12

```
.DIADI(data_inA), // 32-bit input: A port data/LSB data
.DIADI(data_inA), // 32-bit input: A port data/LSB data
```

Clock and enable / write enable.

```
.CLKARDCLK(clkA), // 1-bit input: A port clock/Read clock
.ENARDEN(enA), // 1-bit input: A port enable/Read enable
.WEA(wenA), // 4-bit input: A port write enable
.CLKBWRCLK(clkB), // 1-bit input: B port clock/Write clock
.ENBWREN(enB), // 1-bit input: B port enable/Write enable
.WEBWE({4'd0,wenB}), // 8-bit input: B port write enable/Write enable
```

。 BRAM 的 address 是 bitwise 的,所以如果要將以 Byte 為單位的 address 接上,需要 shift 3 bit 做修正。

```
.ADDRARDADDR(\{1'b0,addrA[11:0],3'd0\}), // 16-bit inp ut: A port address/Re.ADDRBWRADDR(\{1'b0,addrB[11:0],3'd0\}), // 16-bit input: B port address/Write-
```

- BRAM Controller configure
 - Use AXILite4
 - 。 Read Latency = 1, 在address給予後的下一個cycle便可以拿到Data。
 - 。 Use two controller for true dual port R/W,分別掛載在 0x40000000 、 0x420000000 起始位址上。

FPGA Utilization

tilization	Post-Synthesi	is Post-Im	plementation
		Gr	aph Table
Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	555	53200	1.04
LUTRAM	62	17400	0.36
FF	717	106400	0.67
BRAM	1	140	0.71
BUFG	1	32	3.13

測試結果

• 自行測試的 main.c

```
#include <stdio.h>
#include "xil printf.h"
#include "xil_io.h"
#include "xparameters.h"
// reference "address editor" in vivado block design
#define XPAR_AXI_BRAM_CTRL_0_S_AXI_BASEADDR 0x40000000
#define XPAR_AXI_BRAM_CTRL_1_S_AXI_BASEADDR 0x42000000
int main()
{
        u32 a[4] = {0x1234, 0x5678, 0xdead, 0xbeef};
        u32 read, i, read2;
        // test initial value & port A read
        printf("Test initial value & port A read:\r\n");
        read = Xil_In32(XPAR_AXI_BRAM_CTRL_0_S_AXI_BASEADDR + 0);
        printf("[Port A: R] Offset = 0, Data = %x\r\n", read);
        read = Xil_In32(XPAR_AXI_BRAM_CTRL_0_S_AXI_BASEADDR + 4);
        printf("[Port A: R] Offset = 4, Data = %x\n, read);
        read = Xil_In32(XPAR_AXI_BRAM_CTRL_0_S_AXI_BASEADDR + 28);
        printf("[Port A: R] Offset = 28, Data = %x\r\n", read);
        read = Xil_In32(XPAR_AXI_BRAM_CTRL_0_S_AXI_BASEADDR + 64);
        printf("[Port A: R] Offset = 64, Data = %x\r\n", read);
        printf("=======\n");
        // test port A write
        printf("Test port A write:\r\n");
        for (i = 0; i < 4; i++) {
                read = Xil_In32(XPAR_AXI_BRAM_CTRL_0_S_AXI_BASEADDR + 4*i);
                printf("[Port A: W] Offset = %3d, Data = %x \rightarrow %x\r\n", 4*i, read, a[i
                Xil_Out32(XPAR_AXI_BRAM_CTRL_0_S_AXI_BASEADDR + 4*i, a[i]);
                printf("Check: MEM[%x] = %x\r\n", XPAR_AXI_BRAM_CTRL_0_S_AXI_BASEADDR .
                printf("-----\n");
        }
        printf("=======\n");
        // test port B R/W
        printf("Test port B read & write:\r\n");
        for (i = 0; i < 20; i++) {
                read = Xil_In32(XPAR_AXI_BRAM_CTRL_0_S_AXI_BASEADDR + 4*(i+1));
                printf("[Port A: R] Offset = %3d, Data = %x\r\n", 4*(i+1), read);
                read2 = Xil_In32(XPAR_AXI_BRAM_CTRL_1_S_AXI_BASEADDR + 4*i);
                printf("[Port B: R] Offset = %3d, Data = %x\r\n", 4*i, read2);
                printf("[Port B: W] Offset = %3d, Data = %x \rightarrow %x\r\n", 4*i, read2, read2
                Xil_Out32(XPAR_AXI_BRAM_CTRL_1_S_AXI_BASEADDR + 4*i, read);
                printf("Check: MEM[%x] = %x\r\n", XPAR_AXI_BRAM_CTRL_1_S_AXI_BASEADDR ·
                printf("----\n");
        printf("=======\n");
```

}

• 測試結果

return 0;

2024-05-12

```
🚰 /dev/ttyUSB1 - PuTTY@mc9f
                                                                                                                                       X
                                                                                                                            Test initial value & port A read:
[Port A: R] Offset = 0, Data = 2597
[Port A: R] Offset = 4, Data = 6425
[Port A: R] Offset = 28, Data = 5071
[Port A: R] Offset = 64, Data = 8cf5
Test port A write:
[Port A: W] Offset = 0, Data = 2597 -> 1234
Check: MEM[40000000] = 1234
[Port A: W] Offset = 4, Data = 6425 -> 4567
Check: MEM[40000004] = 4567
[Port A: W] Offset = 8, Data = 0 -> dead
Check: MEM[40000008] = dead
[Port A: W] Offset =  12, Data = 0 -> beef
Check: MEM[4000000c] = beef
Test port B read & write:

[Port A: R] Offset = 4, Data = 4567

[Port B: R] Offset = 0, Data = 1234

[Port B: W] Offset = 0, Data = 1234 -> 4567

Check: MEM[42000000] = 4567
[Port A: R] Offset =   8, Data = dead
[Port B: R] Offset = 4. Data = 4567
[Port B: W] Offset = 4. Data = 4567 -> dead
Check: MEM[42000004] = dead
[Port A: R] Offset = 12, Data = beef
[Port B: R] Offset = 8, Data = dead
[Port B: W] Offset = 8, Data = dead -> beef
Check: MEM[42000008] = beef
[Port A: R] Offset = 16, Data = 0
[Port B: R] Offset = 12, Data = beef
[Port B: W] Offset = 12, Data = beef -> 0
Check: MEM[4200000c] = 0
[Port A: R] Offset = 20, Data = 0
[Port B: R] Offset = 16, Data = 0
[Port B: W] Offset = 16, Data = 0 -> 0
Check: MEM[42000010] = 0
 🞤 /dev/ttyUSB1 - PuTTY@mc9f
                                                                                                                           ×
[Port A: R] Offset = 20, Data = 0
[Port B: R] Offset = 16, Data = 0
[Port B: W] Offset = 16, Data = 0 -> 0
Check: MEM[42000010] = 0
[Port A: R] Offset = 24, Data = 0
[Port B: R] Offset = 20, Data = 0
[Port B: W] Offset = 20, Data = 0 -> 0
Check: MEM[42000014] = 0
[Port A: R] Offset = 28, Data = 5071
[Port B: R] Offset = 24, Data = 0
[Port B: W] Offset = 24, Data = 0 -> 5071
Check: MEM[42000018] = 5071
[Port A: R] Offset = 32, Data = 0
[Port B: R] Offset = 28, Data = 5071
[Port B: W] Offset = 28, Data = 5071 -> 0
Check: MEM[4200001c] = 0
[Port A: R] Offset = 36, Data = 0
[Port B: R] Offset = 32, Data = 0
```

```
[Port B: W] Offset = 32, Data = 0 -> 0
Check: MEM[42000020] = 0

[Port A: R] Offset = 40, Data = 0
[Port B: R] Offset = 36, Data = 0
[Port B: W] Offset = 36, Data = 0 -> 0
Check: MEM[42000024] = 0

[Port A: R] Offset = 44, Data = 0
[Port B: R] Offset = 40, Data = 0
[Port B: W] Offset = 40, Data = 0
Check: MEM[42000028] = 0

[Port A: R] Offset = 48, Data = 0
[Port B: R] Offset = 44, Data = 0
[Port B: R] Offset = 44, Data = 0
[Port B: W] Offset = 44, Data = 0
[Port B: W] Offset = 44, Data = 0
[Port B: W] Offset = 52, Data = 0
[Port B: R] Offset = 48, Data = 0
[Port B: R] Offset = 48, Data = 0
[Port B: W] Offset = 48, Data = 0
[Port B: W] Offset = 48, Data = 0
[Port B: W] Offset = 48, Data = 0
[Port B: W] Offset = 48, Data = 0
[Port B: W] Offset = 48, Data = 0
[Port B: W] Offset = 48, Data = 0
[Port B: W] Offset = 48, Data = 0
[Port B: W] Offset = 48, Data = 0
[Port B: W] Offset = 48, Data = 0
[Port B: W] Offset = 48, Data = 0
[Port B: W] Offset = 48, Data = 0
[Port B: W] Offset = 48, Data = 0
[Port B: W] Offset = 48, Data = 0
[Port B: W] Offset = 48, Data = 0
```

```
/dev/ttyUSB1 - PuTTY@mc9f
                                                                                                                                                         X
                                                                                                                                            \Box
[Port B: W] Offset = 44, Data = 0 -> 0
Check: MEM[4200002c] = 0
[Port A: R] Offset = 52, Data = 0
[Port B: R] Offset = 48, Data = 0
[Port B: W] Offset = 48, Data = 0 -> 0
Check: MEM[42000030] = 0
[Port A: R] Offset = 56, Data = 0
[Port B: R] Offset = 52, Data = 0
[Port B: W] Offset = 52, Data = 0 -> 0
Check: MEM[42000034] = 0
[Port A: R] Offset =  60, Data = 0
[Port B: R] Offset = 56, Data = 0
[Port B: W] Offset = 56, Data = 0 -> 0
Check: MEM[42000038] = 0
[Port A: R] Offset = 64, Data = 8cf5
[Port B: R] Offset = 60, Data = 0
[Port B: W] Offset = 60, Data = 0 -> 8cf5
Check: MEM[4200003c] = 8cf5
[Port A: R] Offset = 68, Data = 0
[Port B: R] Offset = 64, Data = 8cf5
[Port B: W] Offset = 64, Data = 8cf5 -> 0
Check: MEM[42000040] = 0
[Port A: R] Offset = 72, Data = 0

[Port B: R] Offset = 68, Data = 0

[Port B: W] Offset = 68, Data = 0 -> 0

Check: MEM[42000044] = 0
[Port A: R] Offset = 76, Data = 0
[Port B: R] Offset = 72, Data = 0
[Port B: W] Offset = 72, Data = 0 -> 0
Check: MEM[42000048] = 0
[Port A: R] Offset = 80, Data = 0
[Port B: R] Offset = 76, Data = 0
[Port B: W] Offset = 76, Data = 0 -> 0
Check: MEM[4200004c] = 0
  _____
```

Problem 2 - Q&A(30%)

- 1. PYNQ-Z2 上共有多少容量的Block RAM?
 - 根據AMD官方文件顯示,PYNQ-Z2 上Total Block RAM共有4.9Mb 或者由每個BRAM有36Kb的data+4bit parity,且有140個bram,所以(32+4)*140/1024 = 4.921875Mb
- 2. 承上題, 共有多少個 RAMB36E1?
 - 。 FPGA 板上共有 140 個 RAMB36E1。
- 3. 若要將 RAMB36E1 Configure 成 36Kb FIFO,該使用什麼 Verilog Template? 不用實作 出來,但需將完整的Verilog Template以及其可改動的參數詳細說明(不必全部說明,至少說明15個)
 - 。 將 port A 作為輸出,port B 作為輸入
 - Verilog Template

```
module (
    input clk,
    input rst,
    input ren, // read enable
    input [3:0] wen, // write enable
    input [31:0] data_in,
    output reg empty, full, // FIFO memory R/W enable
    output [31:0] data_out
);
    reg [12:0] head, tail;
    // control head and tail
    always @(posedge clk or posedge rst) begin
        if (rst) begin
            head <= 13'd0;
            tail <= 13'd0;
        end
        else begin
            head <= (wen) ? head + 13'd1 : head;
            tail <= (ren) ? tail + 13'd1 : tail;
        end
    end
    // FIFO is empty cannot read
    always @(*) begin
        empty = !(head[12] \land tail[12]) && (head[11:0] == tail[11:0]);
        full = (head[12] ^ tail[12]) && (head[11:0] == tail[11:0]);
    end
    RAMB36E1 #(
    // Available Attributes
        .RAM_MODE("TDP"), // set as true dual port mode
        .DOA\_REG(1), // set A port output register
        .READ_WIDTH_A(36), // A port read 32-bit data
```

```
.WRITE_WIDTH_A(0), // A port cannot write
        .READ_WIDTH_B(0), // B port cannot read
        .WRITE_WIDTH_B(36) // B port write 32-bit data
    )
    RAMB36E1_inst (
    // Port Descriptions
        .CLKARDCLK(clk), // A, B synchronize
        .CLKBWRCLK(clk), // A, B synchronize
        .REGCEAREGCE(1'b1), // enable A port output register
        .ENARDEN(ren||!empty),
        .WEA({~ren, ~ren, ~ren}), // always not write
        .ENBWREN(wen>4'b0||!full),
        .WEBWE(\{4'd0, wen\}), // write 4 byte at once, write_enable = 0 is
        .ADDRARDADDR(\{1'b0, head[11:0], 3'd0\}), // read address
        .ADDRBWRADDR({1'b0, tail[11:0], 3'd0}), // write address
        .DOADO(data_out), // 32-bit data read out
        .DIBDI(data_in), // 32-bit data write in
    );
endmodule
```